

In the electrical network shown above, the equations for the currents  $I_1 - I_6$  are:

$$(R_1 + R_4 + R_7) I_1 - R_4 I_2 - R_7 I_4 = V_1$$

$$(R_2 + R_4 + R_5 + R_8) I_2 - R_4 I_1 - R_5 I_3 - R_8 I_5 = 0$$

$$(R_3 + R_5 + R_6 + R_9) I_3 - R_5 I_2 - R_9 I_6 = 0$$

$$(R_3 + R_6 + R_7) I_4 - R_7 I_1 = -V_2$$

$$(R_4 + R_5 + R_8) I_5 - R_4 I_6 - R_8 I_2 = V_2$$

$$(R_4 + R_8 + R_9) I_6 - R_4 I_5 - R_9 I_3 = -V_3$$

where  $R_1=8$ ,  $R_2=2$ ,  $R_3=4$ ,  $R_4=9$ ,  $R_5=6$ ,  $R_6=1$ ,  $R_7=7$ ,  $R_8=3$ ,  $R_9=5$ ,  $V_1=130$ ,  $V_2=120$ , and  $V_3=170$ . Write a MATLAB program to calculate and print the currents  $I_1 - I_6$ .


The output of this program should look like this:

I =

```

3.5027
1.0847
-2.6315
-7.9568
1.9862
-9.7224

```

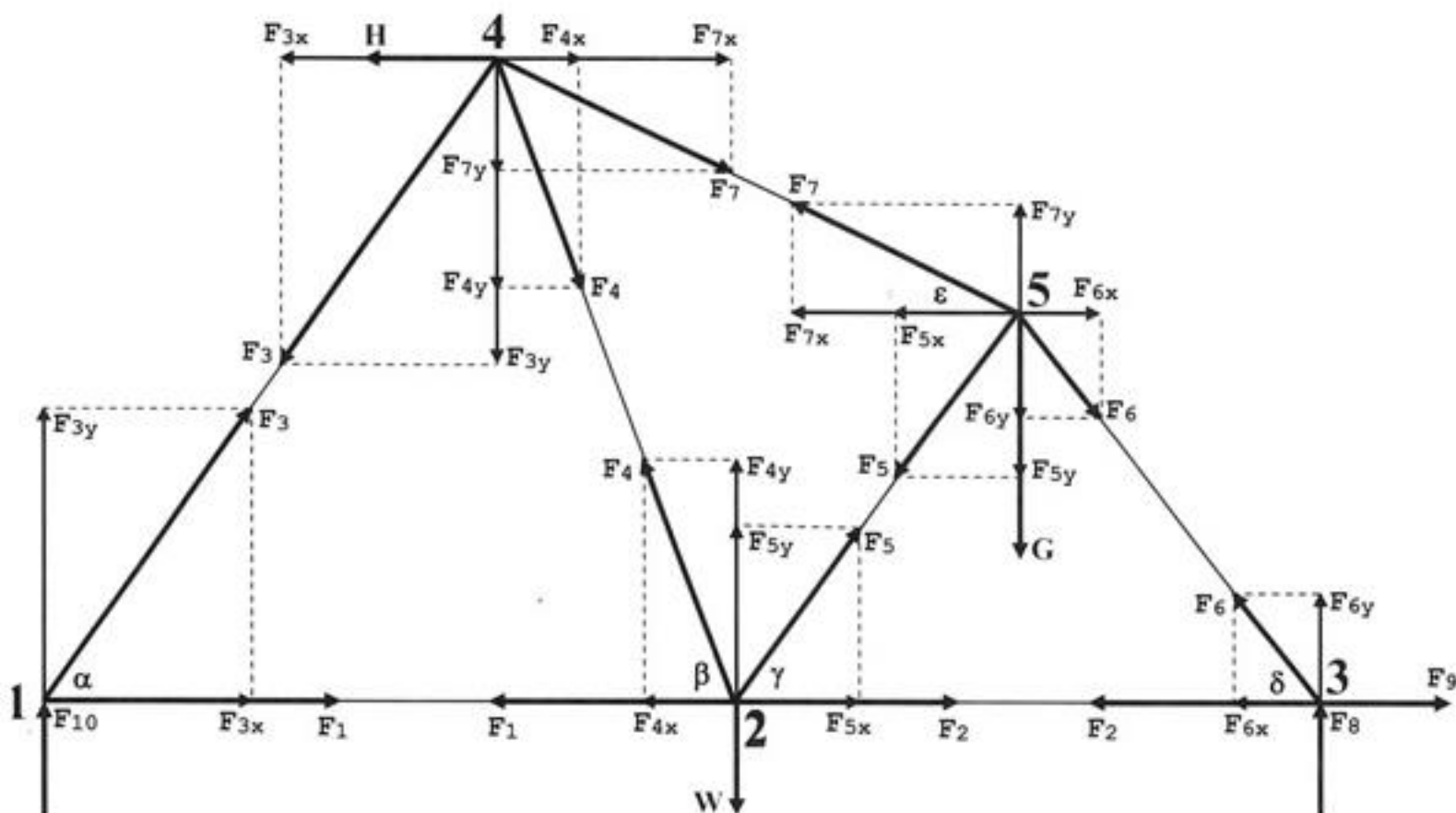

In the triangular truss shown above, the forces in each strut act at the ends only and are parallel to the strut. External forces  $W$  and  $G$  act vertically at nodes 2 and 5, and external force  $H$  acts horizontally at node 4. The truss is supported by the vertical force  $F_{10}$  at node 1 and by the vertical force  $F_8$  and horizontal force  $F_9$  at node 3. The angles are  $\alpha=65^\circ$ ,  $\beta=76^\circ$ ,  $\gamma=34^\circ$ ,  $\delta=49^\circ$ , and  $\epsilon=24^\circ$ , and the external forces are  $W=295$ ,  $G=315$ , and  $H=365$ .

Write a MATLAB program to calculate and print the unknown forces  $F_1 - F_{10}$ .

The output of this program should look like this:

$F =$

```

208.5133
506.5563
-493.3844
437.6214
-231.8023
-215.7676
 55.4067
162.8419
365.0000
447.1581

```